



UNIVERSIDADE D  
COIMBRA



## DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA ELETROTECNICA E DE COMPUTADORES

### PROJETO DE SISTEMAS DIGITAIS

PROFESSOR: JORGE MANUEL MIRANDA DIAS

---

## Editor de texto.

---

*Autor:*

Gonçalo Bastos  
Leonardo Cordeiro

*Numero de Estudante:*

2020238997  
2020228071

23 Maio, 2024

## **Abstract**

Este relatório descreve o desenvolvimento de um terminal de texto com editor de linha num ecrã VGA utilizando a placa Altera DE2. O projeto para além dos módulos criados integra o VGA\_SYNC para sincronização do ecrã, o CHAR\_ROM para renderização de caracteres e o KEYBOARD para a decodificação de entradas de teclado. O design facilita capacidades básicas de edição de texto, como inserção, eliminação.

# 1 Introdução

Este projeto visa desenvolver um terminal de texto com funcionalidades de edição em linha, utilizando a placa Altera DE2. O sistema permite uma interação dinâmica com o usuário, incluindo a capacidade de apagar caracteres utilizando a tecla de retrocesso (backspace), inserir parágrafos através da tecla Enter e mover o cursor com as setas direcionais. Além disso, o terminal suporta a introdução de números e sinais de pontuação básicos. Na Implementação foram usados os módulos fornecidos pela biblioteca UP-Core da Altera, como o CHAR\_ROM, VGA\_SYNC E KEYBOARD.

## 2 Metodologia

Para a implementação da Emulação de um terminal de texto com editor de linha no ecrã VGA, sabíamos que teríamos de usar os módulos CHAR\_ROM E VGA\_SYNC combinados para podermos escrever para o ecrã, no entanto, começamos por pensar como vamos adquirir o que vamos escrever para o ecrã, ou seja, a nossa entrada de dados, daí termos começado pelo KEYBOARD.

### Tratamento da entrada de dados

Para interagir com o teclado utilizamos então o modulo fornecido pela bibliote UP-Core da Intel, este lê os codigos das teclas (scan codes) enviados pelos teclado PS/2, como se pode ver na Figura 1. Tem duas entradas que recebem os dados do teclado PS/2 keyboard\_clk (PS2\_CLK) e keyboard\_data (PS2\_DAT), e a entrada de relógio. No BUS de saída scan\_code[7..0] fica o código binário da tecla carregada ou libertada no teclado. A entrada reset limpa os registos internos.

 


Figure 1: Modulo Keyboard

Apos uma pequena pesquisa sobre PS2 Keyboard Codes descobrimos que cada tecla possui um scan code único para quando é pressionada, chamado de "make code". Se mantiver a tecla pressionada, o make code é enviado repetidamente ao computador a uma taxa conhecida como taxa de repetição automática. Se várias teclas forem pressionadas e mantidas, apenas a última tecla pressionada se repetirá.

Quando solta uma tecla, um scan code diferente, conhecido como "brake code", é enviado para informar ao computador que a tecla foi libertada. Para a maioria das teclas, o brake code consiste no prefixo F0h seguido pelo make code, no entanto, as teclas estendidas (como SHIFT ou CTRL) e algumas exceções, como a tecla PAUSE, seguem regras diferentes, mas como as unicas teclas que vamos necessitar serão o SPACE, ENTER, BACKSPACE, e setas direcionais.

Fica-se a espera que uma tecla seja premida, quando uma tecla é premida, é feito o processamento do scan\_code, ou seja, o sinal de entrada read é afirmado ('1'), indicando que o sistema deseja começar a ler um scan\_code, a saída scan\_ready é reiniciada para '0' para sinalizar que o módulo está ocupado e não está pronto para fornecer um novo scan\_code.

Quando o scan\_code esta pronto, scan\_ready = 1, e o scan\_code é recebido em binario (8bits) e só volta a zero quando read tiver uma vertente ascendente, implementou-se em VHDL (Figura 2) lógica adicional para detectar a chegada de novas teclas, implementando um handshake para ler apenas uma vez a cada novo código, para isso criou-se uma maquina de estados simples (Figura 3) que detecta quando uma tecla é premida, distingue e considera apenas make codes sobre os break codes, força um pulso na entrada 'read' do keyboard de forma a colocar a 0 a saída scan\_ready do keyboard. O top-level view desta maquina de estados pode ser visto na figura 4, ao clock foi ligado o pixel o sinal de sincronismo com o VGA, proveniente do modulo VGA\_SYNC.

**Nota:** Mais a frente na implementação tivemos de modificar o código da maquina de estados, adicionando a saída wr\_en que controla as escritas para a memoria quando é detetado um carácter valido.

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;

entity Keyboard_Controller is
    Port (
        scan_ready : in STD_LOGIC;
        scan_code : in STD_LOGIC_VECTOR(7 downto 0);
        wren : out STD_LOGIC;
        read : out STD_LOGIC;
        state : in STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0); -- Estado atual
        next_state : out STD_LOGIC_VECTOR(2 downto 0) -- Próximo estado
    );
end Keyboard_Controller;

architecture Behavioral of Keyboard_Controller is
    -- Sinais para os códigos de quebra
    signal break_code_F0 : std_logic;
    signal break_code_E0 : std_logic;

begin
    -- Mapear os break codes
    break_code_F0 <= '1' when (scan_code = "11110000") else -- 0xF0
        '0';
    break_code_E0 <= '1' when (scan_code = "11100000") else -- 0xE0
        '0';

    -- Transição de estados baseada em sinais de entrada
    next_state <= "000" when (state = "000" and scan_ready = '0') else
        "000" when (state = "010") else
        "000" when (state = "100") else
        "001" when (state = "000" and scan_ready = '1') else
        "010" when (state = "001" and break_code_F0 = '0' and break_code_E0 = '0') else
        "011" when (state = "001" and (break_code_F0 = '1' or break_code_E0 = '1')) else
        "011" when (state = "011" and (break_code_F0 = '1' or break_code_E0 = '1')) else
        "100" when (state = "011" and break_code_F0 = '0' and break_code_E0 = '0') else
        "000";

    -- Lógica das saídas
    wren <= '1' when (state = "010") else
        '0';
    read <= '1' when (state = "010") else
        '1' when (state = "100") else
        '0';

end Behavioral;

```

Figure 2: Implementação VHDL do controlador do Keyboard.

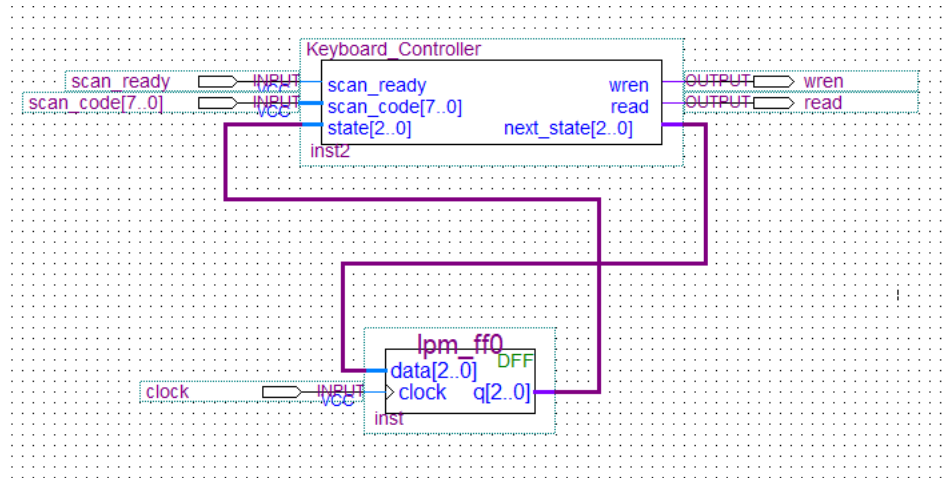


Figure 3: Keyboard Processor.

 


Figure 4: Top level view do processador.

## Conversão dos scan codes

Para ter caracteres disponíveis para gerar texto no ecrã VGA, temos o módulo CHAR.ROM. Cada carácter é representado por uma matriz de pixels 16x16. A entrada character.address do CHAR.ROM indica qual o carácter

```

char_address <= "000001" when (scan_code = x"1C" ) else -- A
"000010" when (scan_code = x"32" ) else
"000011" when (scan_code = x"21" ) else
"000100" when (scan_code = x"23" ) else
"000101" when (scan_code = x"24" ) else
"000110" when (scan_code = x"2B" ) else
"000111" when (scan_code = x"34" ) else
"001000" when (scan_code = x"33" ) else
"001001" when (scan_code = x"43" ) else
"001010" when (scan_code = x"3B" ) else
"001011" when (scan_code = x"42" ) else
"001100" when (scan_code = x"4B" ) else
"001101" when (scan_code = x"3A" ) else
"001110" when (scan_code = x"31" ) else
"001111" when (scan_code = x"44" ) else
"010000" when (scan_code = x"4D" ) else
"010001" when (scan_code = x"15" ) else
"010010" when (scan_code = x"2D" ) else
"010011" when (scan_code = x"1B" ) else

```



Figure 6: Símbolo do bloco criado para a conversão

Figure 5: Parte do vhd de implementação desta conversão

pretendido (temos  $2^6 = 64$  disponíveis) .

Como o carácter que tem de ser escrito para o VGA é proveniente do scan\_code da tecla necessitamos de criar um ficheiro VHDL (Figura 5.) de um módulo que convertesse os scan codes PS2 que saem do módulo KEYBOARD para a entrada character\_address de forma a poderem ser usados pelo módulo CHAR\_ROM. Este módulo recebe como entrada o scan code e tem como output o caractere correspondente que vai mais tarde endereçar o CHAR\_ROM.

## Implementação do buffer para os caracteres.

Neste ponto o nosso projeto, ao adicionar ao nosso esquemático o CHAR\_ROM e o VGA\_SYNC (Figura 6) com o objetivo de escrever no ecrã a letra premida e o mesmo foi conseguido, mas neste ponto apenas detetava a tecla premida, o carácter inserido anteriormente desaparece, e o mesmo era mostrada por todo o ecrã.

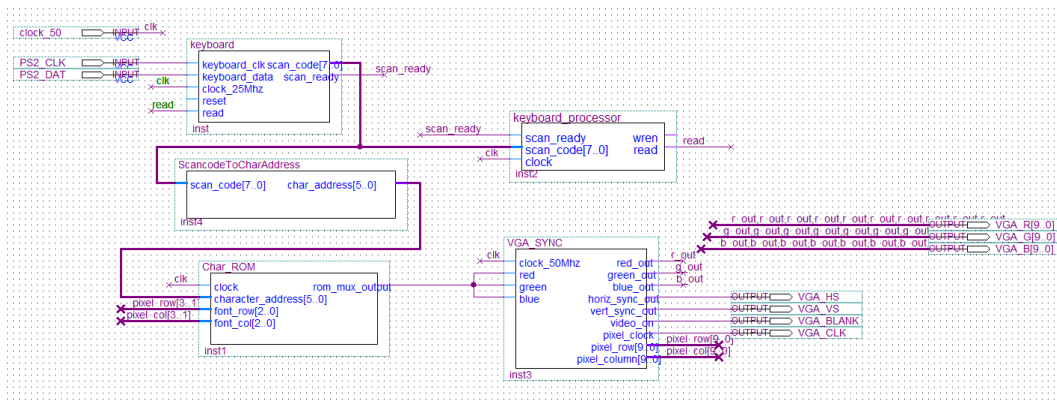


Figure 7: Top level view da versão 0 do editor de texto.

Tivemos então de arranjar um buffer que armazene os caracteres introduzidos, para isso utilizamos uma `lpdm_ram_dp` Single-Port RAM, como cada carácter ocupa uma região de 16x16 pixels no ecrã e como temos uma resolução de 640x480 teremos de indexar 40x30 (1200) caracteres em memória, tendo sido escolhido o tamanho de 4096 words (de 12 bits), esta também foi inicializada com todas as suas células a decimal "20" que corresponde ao carácter SPACE, de forma a que sempre que seja iniciado o editor, este tenha o ecrã limpo.

Neste momento também verificamos a necessidade de gerenciar a escrita na memória e mais tarde também controlar onde os caracteres são exibidos no display VGA, o que nos leva a proxima secção.

## Cursor

Desenvolvemos o módulo VHDL 'CursorControl' Figura 8, responsável por interpretar os scan\_codes das teclas pressionadas e converter esses códigos em ações correspondentes, como movimentar o cursor para a próxima linha com a tecla Enter ou retroceder com a tecla Backspace. As teclas de seta são usadas para mover o cursor na tela sem alterar os caracteres já escritos.

Como podemos ver em parte na figura 9, a lógica interna do processo VHDL é acionada pela borda de ascendente do sinal wren, que é ativado a cada vez que se prime uma tecla. Diversas condições verificam qual tecla foi pressionada e, em seguida, atualizamos dois contadores (coluna e linha) que determinam a posição do cursor no display e na memória. As saídas col e row indicam a posição atual do cursor, enquanto a saída w\_addr fornece o endereço calculado para escrita na RAM, baseado na posição do cursor; são ainda usadas constantes que verificam e mapeiam para as saídas sinais de deteção de 'backspace' e 'setas direcionais' para tratamento de casos especiais.



O endereço de leitura  $rd\_addr$  é calculado usando no modulo **ReadAddress** (Figura 11) este calcula o endereço de escrita corretamente respeitando as dimensões do carácter e a resolução do ecrã VGA.

 


Figure 11: Símbolo do bloco ReadAddress.

```
entity ReadAddress is
  Port (
    px_col : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 4);
    px_row : in STD_LOGIC_VECTOR(9 downto 4);
    read_addr : out STD_LOGIC_VECTOR(11 downto 0)
  );
end ReadAddress;

architecture Behavioral of ReadAddress is
  begin
    Cursor: PROCESS(px_col, px_row)
      variable temp_address : INTEGER;
      variable row : Integer;
      variable column : Integer;
    begin
      -- converter a inteiro, tomando apenas os bits (9 downto 4)
      row := to_integer(unsigned(px_row(9 downto 4)));
      column := to_integer(unsigned(px_col(9 downto 4)));
      -- cálculo do endereço
      temp_address := row * 40 + column;
      read_addr <= std_logic_vector(to_unsigned(temp_address, read_addr'length));
    end process;
  end;
end architecture;
```

Figure 12: VHDL de calculo do endereço de leitura.

## Ligação com o VGA

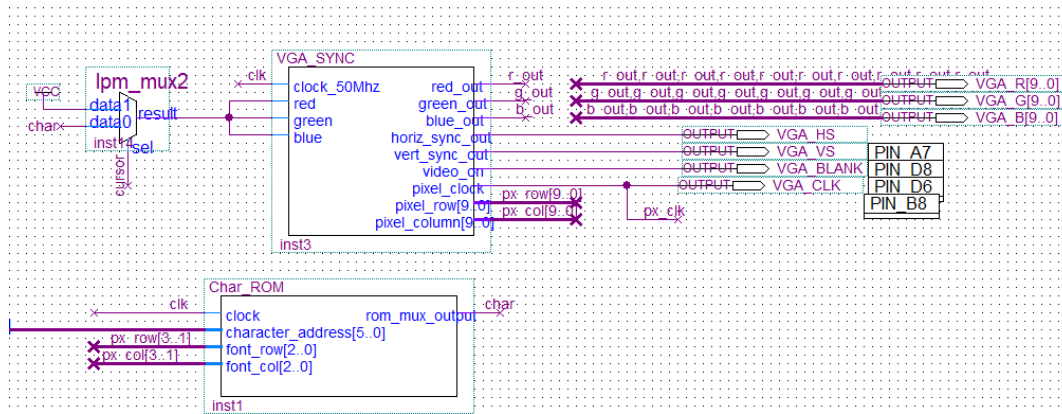


Figure 13: Ligação de CHAR\_ROM e VGA\_SYNC

Por fim o modulo **CHAR\_ROM** trata de fazer a conversão dos endereços em memória através da entrada *character\_address* para o carácter pretendido, e as restantes entradas permitem fazer um varrimento da matriz 16x16 para ter na saída o pixel correspondente. A figura 13 mostra como combinamos os módulos **VGA\_SYNC** e **CHAR\_ROM** para escrever no ecrã VGA. O módulo **VGA\_SYNC**, conforme representado no esquemático, é responsável por gerar os sinais de sincronização necessários para o monitor VGA, as entrada de cor são definidas de modo a que a cor de fundo seja preto e a cor dos caracteres (ou do cursor) a branco, é ainda usado um mux para o desenho do cursor, esta seleção é feita com base em duas comparações, basicamente se o cursor estiver na mesma posição que *pixel\_col* e *pixel\_row* que indicam a posição do pixel atual desenha-se o cursor, como se pode ver na figura 14.

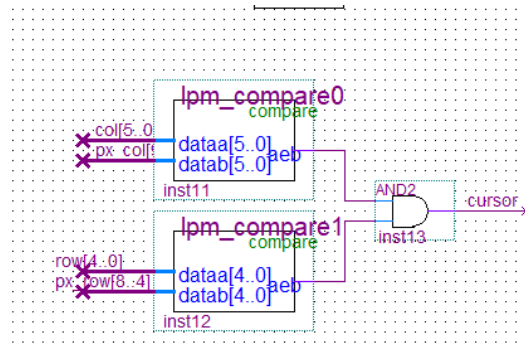


Figure 14: Desenho do cursor

### 3 Visão top-level do projeto

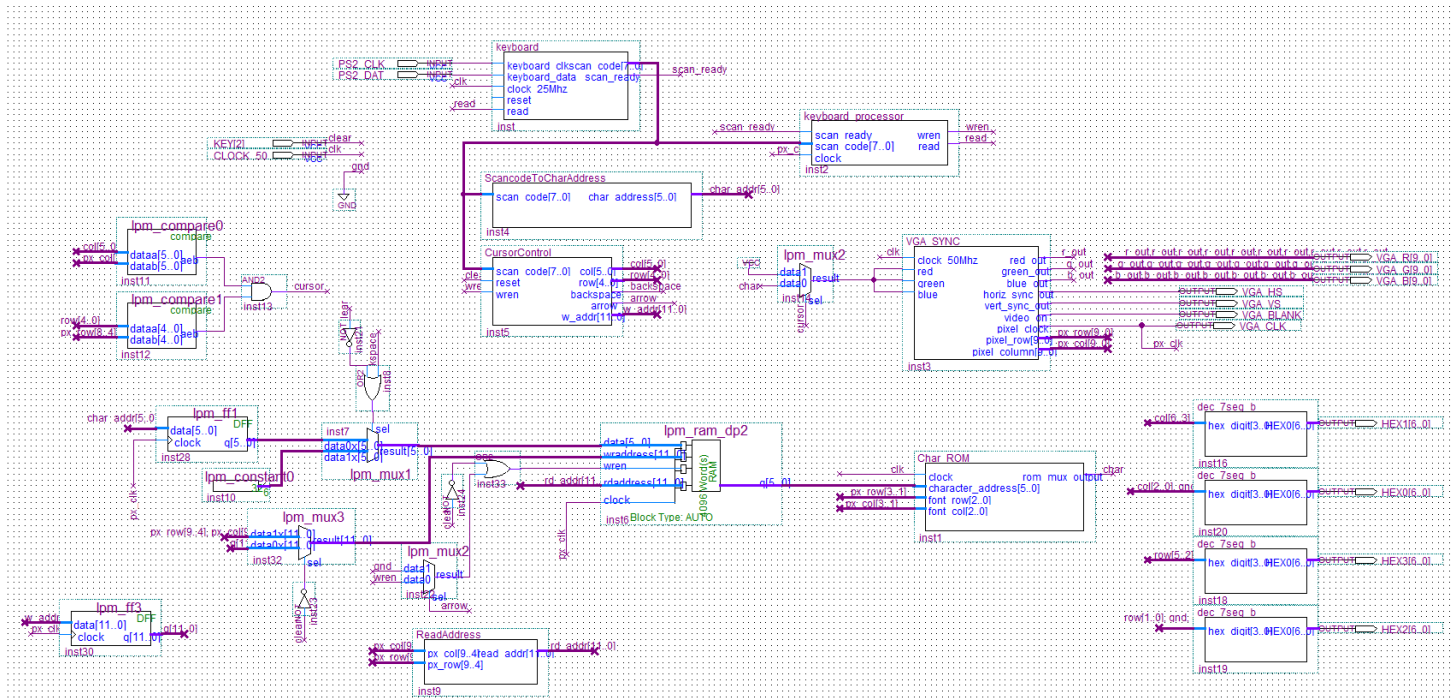


Figure 15: Top Level View

### 4 Conclusão

Concluímos com sucesso o desenvolvimento de um Editor de Texto para FPGA, um sistema que capta entradas de teclado e as exibe num monitor VGA. As etapas fundamentais incluíram a integração do CHAR.ROM com o VGA\_SYNC para renderização de texto e a criação do CursorControl para uma navegação e edição de texto eficazes. Implementamos sincronização meticulosa para as operações de escrita em RAM, garantindo uma interação precisa com o usuário.